

Laboratuvar Çalışması 0x8

Tek Ritimli İşlemci Tasarımı



I. Amaç

Bu labın amacı

- Basitleştirilmiş bir komut setine göre tek ritimli işlemci tasarlamak. GTE20 (Gebze Teknik Elektronik 2020) komut kümesi, 22 komut.
- İşlemci içerisindeki farklı parçaların birbiri ile nasıl bağlandığını öğrenmek.
- Tasarlanan işlemciyi gerçekleyip, belirlenen komut setine göre derlenmiş bir programı çalıştırmak.
- İşlemcinin performansını ölçmek ve doğrulamasını yapmak.

II. Uyarılar

1. Raporunuza her problem için RTL şemasını ekleyin.
2. Sadece son problem için utilization raporu, Fmax değerini ekleyin.
3. Kodlarınızın başına daha önce verilen proje şablonunu ekleyin.
4. Devrelerinizi ayrı ayrı sentezleyip, devrelerde latch oluşmadığına emin olun.
5. Bu işlemcide data memory kullanmayacağız ve dolayısıyla LDR / STR gibi komutlar bulunmayacaktır.

III. Problemler

Problem 1 - Instruction Fetch ünitesi

Bu problemde işlemcinin ilk parçası PC (program counter) adında, bağlanan *komut hafızasından* (instruction memory), bir sonra çalıştırılacak komutun adresini hesaplayan üniteyi tasarlayacaksınız.

Bu ünite:

- **pc** sinyalinde register bulunacak.
- senkron olarak bağlanmış, aktif-low olarak çalışan **reset** sinyali geldiği zaman **pc** değerini 0 layacak.
- eğer dışarıdan gelen **pc_update** sinyali aktif ise, **pc** değerine yine dışarıdan gelen **pc_new** değeri atanacak
- eğer **pc_update** sinyali aktif değil ise, yeni **pc** değeri olarak, bir önceki **pc** değerinin 4 fazlasını atayacak.

Örnek bir modul başlığı aşağıda verilmiştir.

```
module fetch (
    input logic clk, reset,
    output logic [31:0] pc,
    // execute dan gelen pc güncellemeleri
    input logic pc_update, // execute pc_update sinyaline bağlanacak
    input logic [31:0] pc_new // execute sonic sinyaline bağlanacak
);
```

1. Bu modülü test etmek için öncelikle basit bir testbench yazınız. **pc** değerinin her clock ile 4 arttığını, **pc_update** sinyalini aktive ettiğinizde de, **pc** değerinin gönderdiğiniz **pc_new** sinyaline eşit olduğunu gözlemleyiniz.
2. Testbenchinizde, 64 satırlık, 32-bitlik komut hafızası oluşturun. Lab ile birlikte verilen hafıza değerleriyle yükleyin. Gelen **pc** sinyalinin ilk 30 bitini bu hafızanın adresi olarak verin. Hafızanın çıktısını da komut olarak belirleyip, testbenchinizde hafızaya yüklediğiniz değerleri gözlemleyin. Bu testbench, aynı zamanda tüm işlemciyi simüle etmek için kullanılacaktır.

Problem 2 - Instruction Decode ünitesi

Bu problemde Lab 07, Problem 3 de tasarladığınız üniteyi *instruction decode* olarak kullanıp, Problem 1 de tasarladığınız üniteyle birbirine bağlayacaksınız.

- Bunun için öncelikle işlemcinin ana bağlantılarını (top-level) tutacak olan bir devre oluşturun.
- **Devre ismi olarak p2 değil, soyisim (bireysel) veya soyisimlerinizi (grup ise) kullanın. İşlemcinizin ismi bu isim olacak, ve raporunuzun cover sayfasında bu isim bulunacaktır.**
- Bu devre içerisinde fetch ve decode ünitelerinizi çağırın. Devrenin **pc** çıkışına fetch ünitesinin **pc** çıkışını, **komut** girişini de decode ünitesinin **komut** girişini bağlayın. Decode ünitesi Lab 07 Problem 3 te tasarladığınızla aynı olacaktır. **we**, **rd** ve **rd_data** sinyallerini çıkardıysanız burada eklemeniz gerekmektedir.
 - Lab 07 Problem 2 deki devreniz Register File görevi görecektir, komutlar için registerların değerlerini sağlayacak ve tutacak hafıza birimi olacaktır.
 - Bu kodunuzdaki küçük bir değişiklik, initial blogunu kaldırmanız ve registerları **reset** aktif olduğu zaman 0 lamanız olacaktır.
 - Yine okumalarınız **clk** dan bağımsız olacaktır. Yazma işlemi ise **clk** rising edgine bağlı olacaktır.
 - Bununla alakalı bir örneği githubdaki repoda bulabilirsiniz.
- Problem 1 için yazdığınız ikinci testbenchdeki çağırılan devreyi güncelleyip, bu yeni devrenizi çağırın.
- Komut hafızasına yüklediğiniz değerlere göre decode ünitesinin çıkışındaki değerlerin doğru ayrıldığına her bir komut için 1-2 komut oluşturup test ederek emin olun.
- **Bu devrenizi de Quartus da sentezleyip, herhangi bir latch oluşmadığına emin olun.**

Not: Aşağı katmandaki modüllerin iç sinyallerini görmek için ModelSim de **Instance** penceresinden istediğiniz modülü seçip, **Objects** penceresinden bu modül içi sinyalleri **Waveform** unuza çekebilirsiniz.

```
module gte20 (
```

```

input logic clk, reset,
input logic [31:0] komut, // decode a baglanacak
output logic [31:0] pc,    // fetch e baglanacak
output logic hata          // decode a baglanacak
);

module decode (
    input logic clk, reset,
    input logic [31:0] komut,
    output logic [6:0] opcode,
    output logic [3:0] func, // alu veya branch ops
    output logic [31:0] rs1_data,
    output logic [31:0] rs2_data,
    output logic [31:0] imm,
    output logic hata,
    // execute dan gelen rd güncellemeleri
    input logic we,          // sonucu rd ye yaz enable (we)
    input logic [31:0] rd_data // rd sonucu (sonuc)
);

```

Problem 3 - Execute ünitesi

İşlemcinin son parçası olarak, komutları çalıştırıp, sonuçlara göre gerekli yerleri güncellemek için kullanılacak execute ünitesini tasarlayacaksınız.

1. Execute ünitesi tamamen combinational olacaktır.
2. Daha önce tasarladığınız ALU ünitesini temel alabilirsiniz. *
3. **func** ve **opcode** girişlerinize göre rs1_data, rs2_data veya imm sinyallerinin hangilerini kullanarak sonuçları elde edeceğinizi hesaplayacak bir mux tasarlayacaksınız.
 - a. Eklerde verilen tabloda bütün komutlar mevcuttur.
 - b. Örnek olarak (SUB R2, R6, R2 komutu) eğer **func** değeri 1000 (SUB) ve **opcode** 0000001 (R tipi) ise
 sonuc = rs1_data - rs2_data
 hata = 0
 pc_update = 0
 we = 1
 olarak belirlenecektir.
 - c. Örnek olarak (BLT R2, R6, #16 komutu) eğer **func** değeri 100 (BLT) ve **opcode** 0001111 (B tipi) ise
 sonuc = 16 (pc_new den pc yi güncelleyecek)
 hata = 0
 pc_update = eğer \$signed(R2) < \$signed(R6) ise 1, değilse 0
 we = 0
 olarak belirlenecektir.
 - d. Tablodaki geri kalan bütün kombinasyonlar için tekrarlayın.
Not: Burada isterseniz **func** girişini, isterseniz de **opcode** girişini ana case iniz olarak kullanabilirsiniz. Diğerini case içerisinde *if, else if* olarak kullanabilirsiniz.
4. Devrenizde **pc_update** ve **we** aynı anda aktif olmaması gerekir.

5. Bu devrenizi de Quartus sentezleyip, herhangi bir latch oluşmadığına emin olun.
6. Bu devre için ayrıca bir testbench yazmanız istediğinizde bağlıdır. Olası problemlerin tespiti için basit bir testbench yazmanız tavsiyemdir.

```

module execute (
    input logic [31:0] rs1_data, rs2_data,
    input logic [31:0] imm,
    input logic [3:0] opcode,
    input logic [3:0] func, // alu veya branch ops
    output logic [31:0] sonuc, // duruma gore ya rd datası ya yeni pc adresi
    output logic pc_update, // branch basarili, pc yi güncelle
    output logic we, // rd yi güncelle
    output logic hata
);

```

Problem 4 - Tek ritimli işlemci

Bu problemde yapacağınız Problem 3 te tasarladığınız execute ünitesini, Problem 2 de tasarladığınız ana devre içerisinde çağırıp, gerekli bağlantıları yapmaktır. Hata çıkışı hem decode, hem de execute den gelebildiği için, işlemcinin hata çıkışına, başka isimler verdiğiniz decode ve execute hata çıkışlarını OR layıp öyle atayın.

Örnek olarak

```

...
.hata(hata_decode),
...
assign hata = hata_execute | hata_decode;

```

1. Problem 2 de güncellediğiniz testbenchi olduğu gibi kullanabilirsiniz.
2. Eğer bir yanlışlık yoksa komut hafızanızı, verilen **fib20.mem** programı ile yüklediğinizde, simülasyon sonucunda R6 register ınızda 6765 görmeniz gerekmektedir.
3. Devrenin RTL şemasını çıkarın, Ne kadar register ve LUT harcadığına bakın, ve sonuçları **yorumlayın**.
4. Fmax ı ekleyin ve yorumlayın. Nasıl iyileştirilebileceğini, data memory eklenince ne gibi bir değişme yaşanacağı vs.


IV. Ekler

EK A - GTE20 - Komut tipleri ve operasyon kodları

Bu komut tipleri ve operasyon kodları Lab 07 de verilenlerle aynıdır.

Operasyon tipi	Operasyon kodu (opcode)
R Tipi	0000001

I Tipi	0000011
U Tipi	0000111
B Tipi	0001111

 

EK B - GTE20 - Komut kümesi açıklaması

R tipi komutlar - İki operandı da register olan aritmetik ve lojik operasyonlar için kullanılır.

Örnek olarak ADD R2, R4, R6 komutu için; ($R2 = R4 + R6$)

rd = 2, rs1 = 4, rs2 = 6, funct = 0000 olarak belirlenmelidir. Geri kalan değerler 0 lanmalıdır.

I tipi komutlar - İlk operandı register, ikinci operandı immediate olan aritmetik ve lojik operasyonlar için kullanılır.

Örnek olarak EORI R12, R24, #176 komutu için: ($R12 = R24 \wedge 176$)

rd = 12, rs1 = 24, imm = 176, funct = 0100 olarak belirlenmelidir. Geri kalan değerler 0 lanmalıdır.

imm - **zero extended** olarak kullanılacaktır.

U tipi komutlar - Verilen immediate sayıyı, belirtilen registra yazmak için kullanılır. (Sadece **MOV** komutu)

Örnek olarak MOV R18, #423 komutu için: ($R18 = 423$)

rd = 18, imm = 423 olarak belirlenmelidir. Geri kalan değerler 0 lanmalıdır.

imm - **zero extended** olarak kullanılacaktır.

B tipi komutlar - Branch operasyonlari için kullanılır. **Bcond rs1 rs2, dest_address** şeklinde kullanılır.

Eğer **cond** verilmemişse, rs1, rs2 değerlerine bakılmaksızın **dest_adresse** gidecektir.

Örnek olarak BLTU R2, R3, #16 komutu için; (unsigned olarak varsayılan R2, unsigned olarak varsayılan R3 den küçükse 16 adresine git)

rd = 0, rs1 = 2, rs2 = 3, imm = 16, funct = 0110 olarak belirlenmelidir.

imm - **zero extended** olarak kullanılacaktır.

Not: U versiyonları unsigned, diğerleri signed olarak hesaplanacaktır.

EK C - GTE20 komut kümesi

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	000	rd	0000001		ADD
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0100000	rs2	rs1	000	rd	0000001		SUB
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	111	rd	0000001		AND
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	110	rd	0000001		OR
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	100	rd	0000001		EOR
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	001	rd	0000001		LSL
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0000000	rs2	rs1	101	rd	0000001		LSR
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
0100000	rs2	rs1	101	rd	0000001		ASR
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011		ADDI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	111	rd	0000011		ANDI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	110	rd	0000011		ORI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	100	rd	0000011		EORI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	001	rd	0000011		LSLI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[11:0]		rs1	101	rd	0000011		LSRI
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[19:0]				rd	0000111		MOV
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	011	imm[5:1]	0001111		B
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	000	imm[5:1]	0001111		BEQ
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	001	imm[5:1]	0001111		BNE
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	100	imm[5:1]	0001111		BLT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	101	imm[5:1]	0001111		BGE
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	110	imm[5:1]	0001111		BLTU
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
imm[12:6]	rs2	rs1	111	imm[5:1]	0001111		BGEU
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

EK D - GTE20 assembly ile Fibonacci serisi 20. sayısının hesabı

fib20.mem

```

00000000000000000000000000000000111 // MOV r0, #0 // ADDR: 0 // zero register
000000000000000000000000000000001000010000111 // MOV r1, #1 // ADDR: 4 // one register
0000000000000000000000000000000010011010010000111 // MOV r9, #19 // ADDR: 8 // loop counter
0000000000000000000000000000000010000000111 // MOV r4, #0 // ADDR:12 // initials fib0
000000000000000000000000000000001001010000111 // MOV r5, #1 // ADDR:16 // initials fib1
// LOOP:
0000000000000000000000000000000010100100000001100000001 // ADD r6, r4, r5 // ADDR:20 // fib2 = fib0 + fib1
000000000000000000000000000000001010000010000000011 // ADD r4, r5, #0 // ADDR:24 // fib0 = fib1 + 0
000000000000000000000000000000001100000001010000011 // ADD r5, r6, #0 // ADDR:28 // fib1 = fib2 + 0
01000000000000000000000000000000101001000010010000001 // SUB r9, r9, r1 // ADDR:32 // loopcounter--
000000000000000000000000000000001001001010100001111 // BNE r9, r0, #20 // ADDR:36 // if (loopcounter != 0) go to address 20
0000000000000000000000000000000011101000001111 // B #40 // ADDR:40 // go to address 40 (self) --> while(1);
// Simulasyon sonunda r6 sonucu gosterecektir.

```